

Control de motor con pulsadores

Definición


Poder controlar el giro de un motor por medio de los pulsadores y un par de pilas de 1.5 volts

- Aplicación en la robótica
 1. Manejo de robots
 2. Menos consumo de energía

Materiales

1. 2 pulsadores
2. 2 pilas AA de 1.5 volts
3. 1 motor

Diagrama

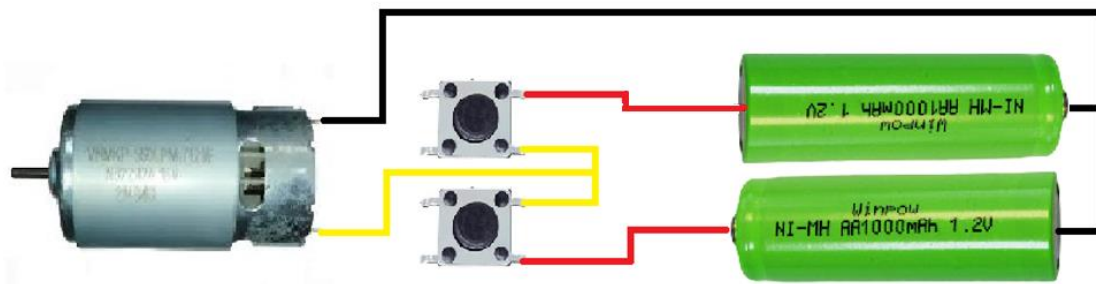

Funcionamiento del circuito

Con la conexión de los botones hacia las baterías podremos invertir el giro del motor, conectando una de las patas de cada botón al positivo de cada batería y las otras patas las pondremos en serie a el motor, de la misma manera conectamos en serie el lado negativo de las baterías al motor.

Si te ha gustado este proyecto te recomendamos nuestro E-book como generar dinero con robótica y así emprender tu negocio con tecnología.

